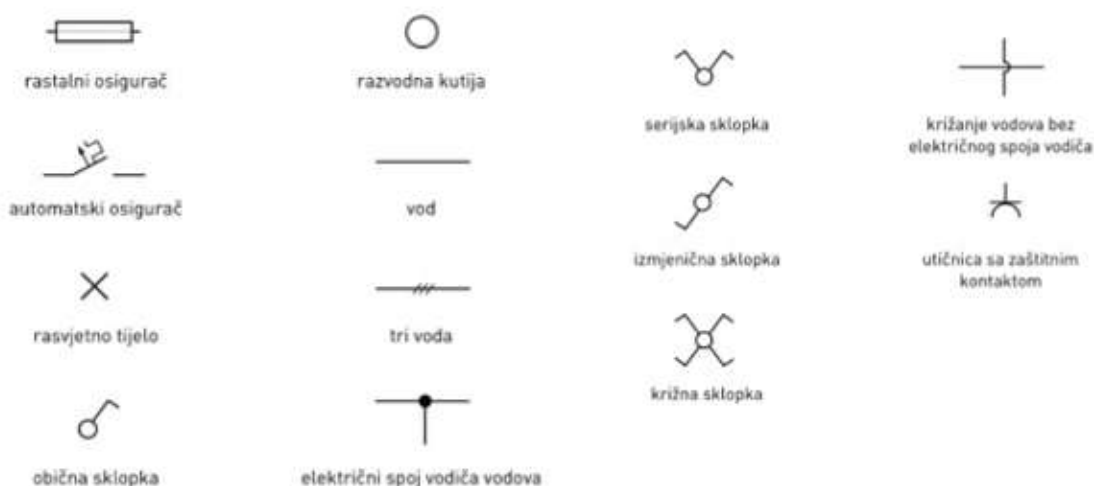



ELEKTROENERGETIKA

SHEME ZA OCJENU – TK 8.r.


Kućne električne instalacije sadržavaju strujne krugove (rasvjete, utičnica, trošila...) koje uključujemo/isključujemo sklopkama (obične, serijske, izmjenične, križne). **Da bi mogli crtati pojednostavljene – elektrotehničke sheme morate poznavati elemente strujnog kruga – SIMBOLE električnih elemenata:**



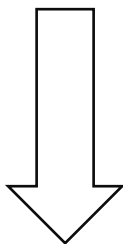
ZADATAK: Po zadanim **shemama spajanja** nacrtaj priborom **elektrotehničke sheme**, koristeći se gore navedenim normiranim simbolima električnih elemenata.




1. SHEMA SPAJANJA

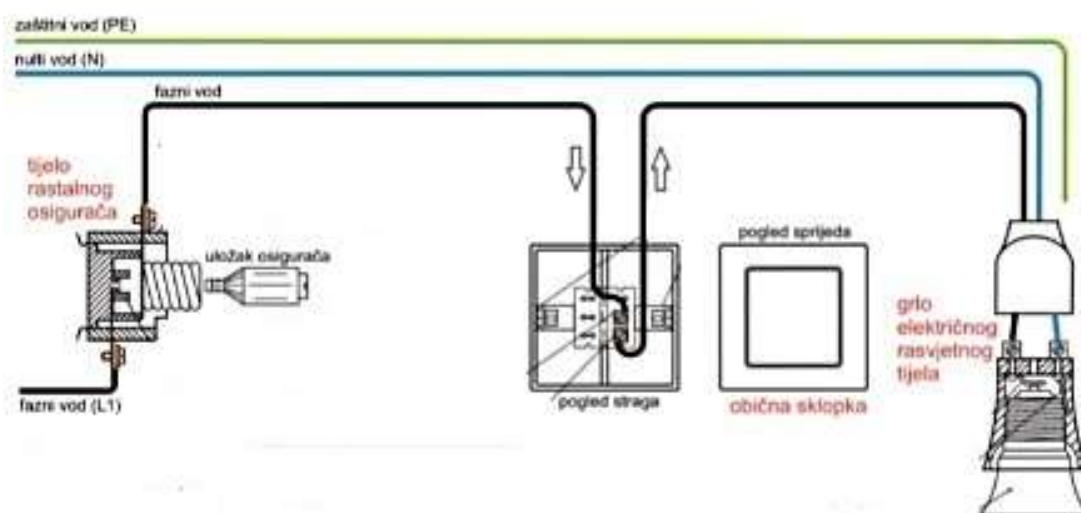


RJEŠENJE - ELEKTROELEKTROTEHNIČKA SHEMA:

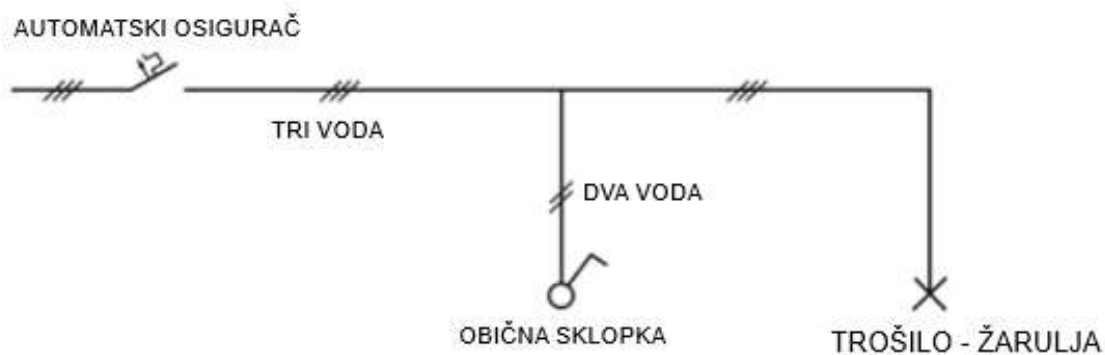


2. SHEMA SPAJANJA

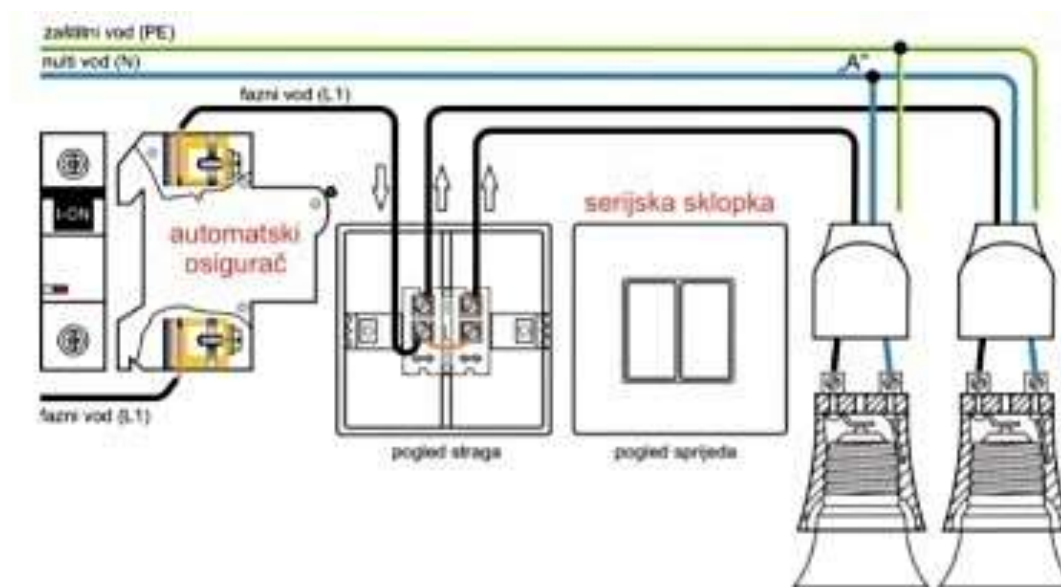


RJEŠENJE - ELEKTROELEKTROTEHNIČKA SHEMA:

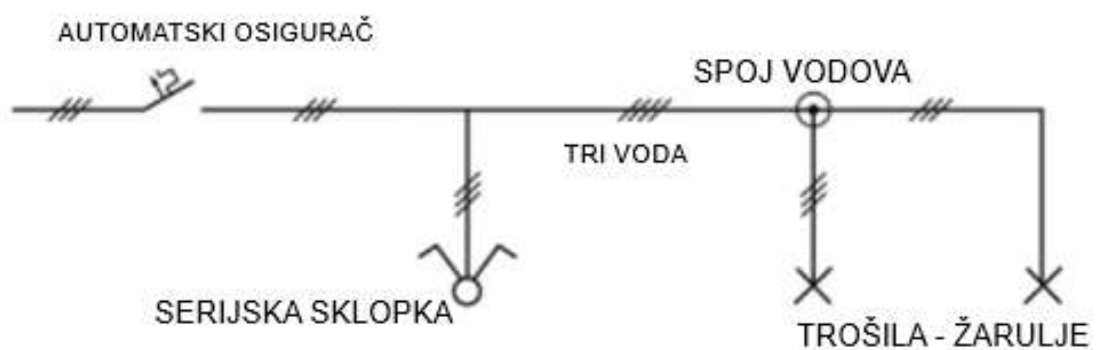


3. SHEMA SPAJANJA

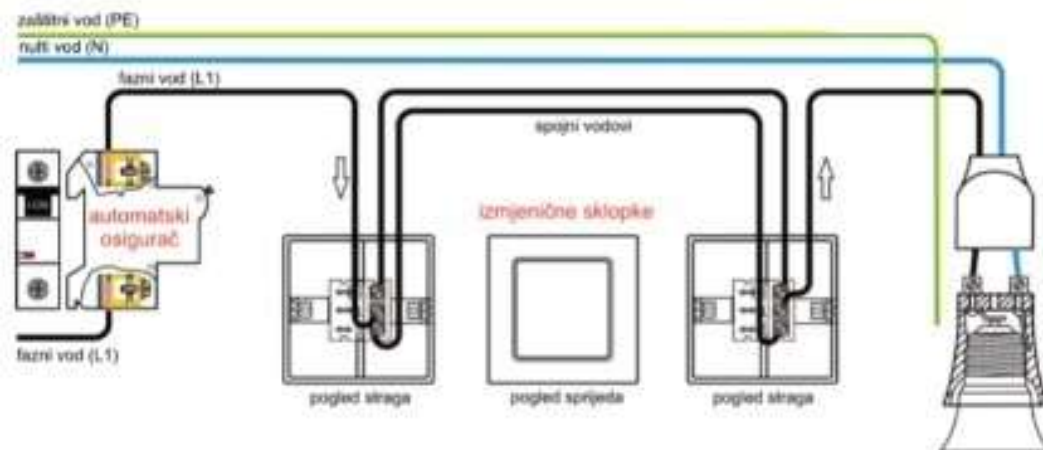

RJEŠENJE - ELEKTROELEKTROTEHNIČKA SHEMA:

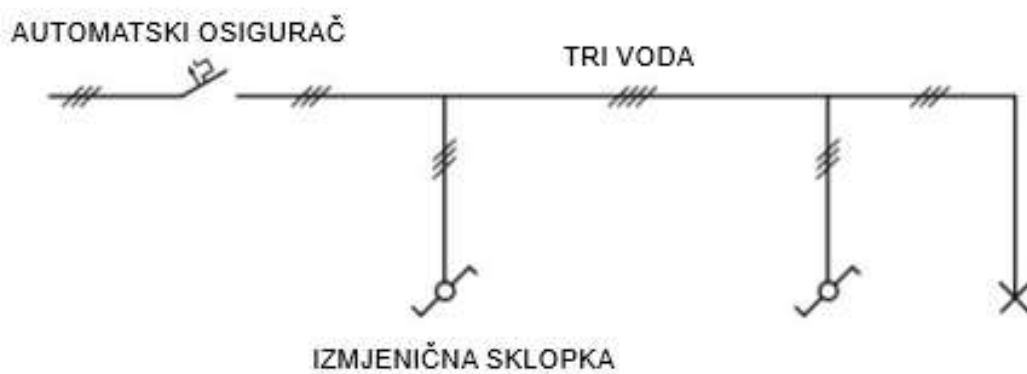

4. SHEMA SPAJANJA

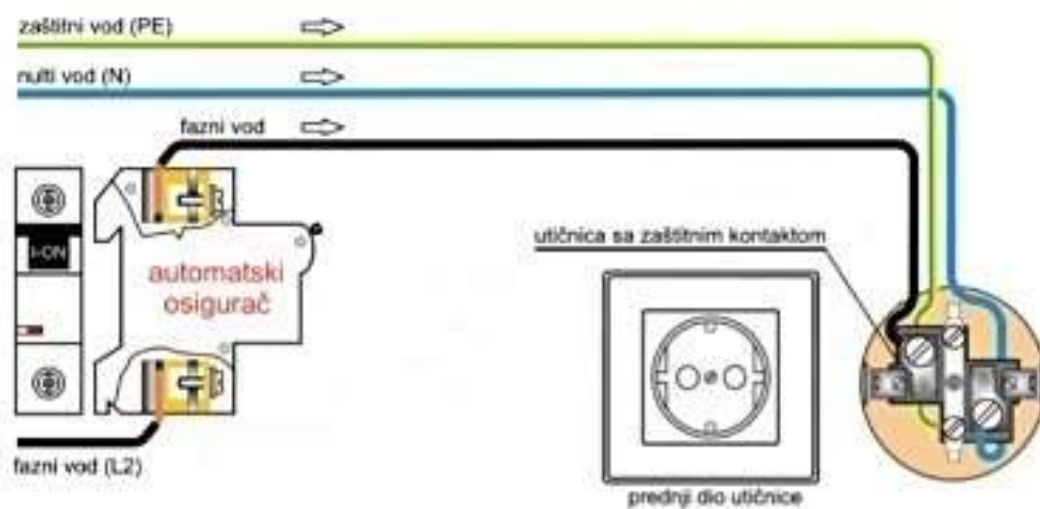

RJEŠENJE - ELEKTROELEKTROTEHNIČKA SHEMA:

